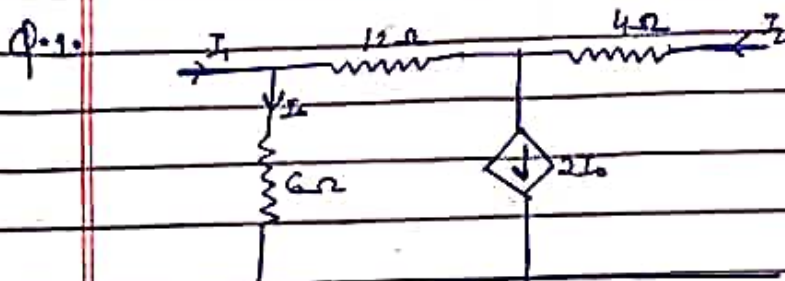



Electrical Science - IITake Away - 4

$$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2$$

$$I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

①  $\therefore V_2 = 0$

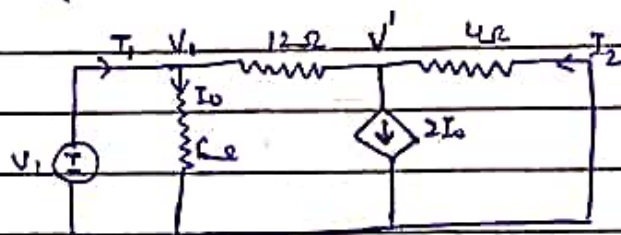

$$I_1 = I_0 + \frac{V_1 - V'}{12}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{6} + \frac{V_1 - 4(I_1 - 3I_0)}{12}$$

$$I_1 = \frac{3V_1}{12} - 4I_1 + 12I_0$$

$$5I_1 = \frac{3V_1}{4} + \frac{2V_1}{6} = \frac{9V_1}{4}$$

$$\frac{I_1}{V_1} = \frac{9}{20} = Y_{11} \quad \text{Ans}$$

$$V = V_1 - 12(I_1 - I_0)$$

$$-4I_2 = V_1 - 12I_1 + 12I_0$$


$$-4I_2 = V_1 - \frac{3}{2} \times \frac{9}{20} V_1 + \frac{12}{2} \times \frac{V_1}{5}$$

$$-4I_2 = V_1 \left[ 1 - \frac{27}{5} + 2 \right] = V_1 \left[ \frac{15-27}{5} \right]$$

$$\cancel{I_2} = \frac{V_1}{5} \times \cancel{1/5}^3$$

$$\frac{I_2}{V_1} = \frac{3}{5} = Y_{21} \quad \text{✓}$$

(2)  $\therefore V_1 = 0$

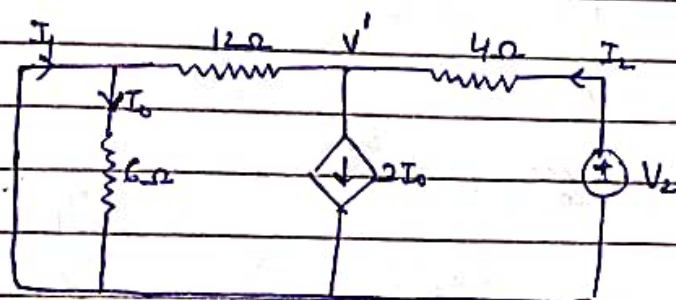

$$I_2 = 2I_0 + \frac{V_1}{12} \quad \therefore I_0 = 0$$

$$\cancel{I_2} = \cancel{V_2} - \cancel{4I_2} + \cancel{\frac{V_1}{12}} \\ \cancel{5I_2} = \cancel{V_2} + \cancel{\frac{V_1}{12}} = \cancel{V_2} + \cancel{V_2 - 4I_2}$$

$$I_2 = \frac{V_2 - 4I_2}{12}$$

$$12I_2 = V_2 - 4I_2$$

$$16I_2 = V_2$$

$$\frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{16} = Y_{22} \quad \text{✓}$$


$$V' = -12I_1$$

$$V_2 - 4I_2 = -12I_1$$

$$V_2 - 4 \frac{V_2}{16} = -12I_1$$

$$\frac{12V_2}{16} = -12I_1$$

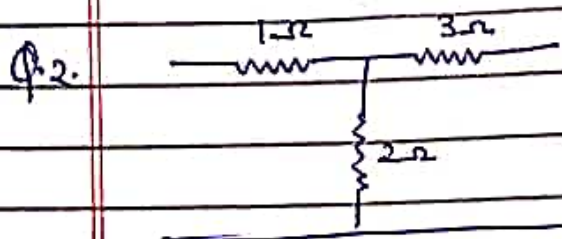
$$\frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{16} = Y_{12}$$



$$V_1 = AV_2 - BI_2$$

$$I_1 = CV_2 - DI_2$$

① for  $\therefore I_2 = 0$

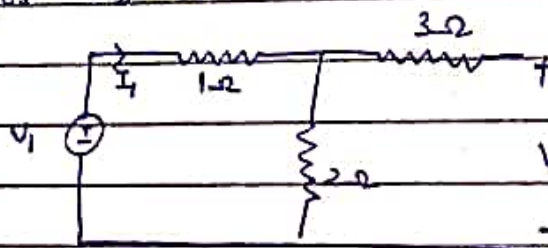


$$V_1 = 3I_1$$

$$V_2 = 2I_1$$

$$A = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{2}$$

$$C = \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{2}$$

② for  $\therefore V_2 = 0$

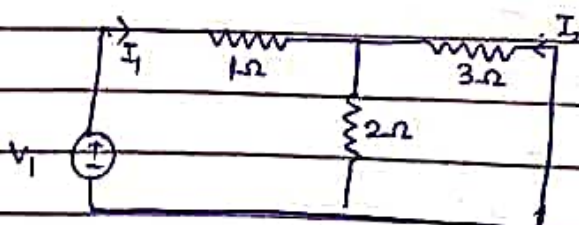

$$V_1 = \left(1 + \frac{3 \times 2}{5}\right) I_1$$

$$V_1 = \frac{11}{5} I_1$$

$$V = V_1 - I_1$$

$$-3I_2 = \frac{11}{5} I_1 - I_1 = \frac{6}{5} I_1$$

$$-\frac{I_1}{I_2} = \frac{5}{6} = D$$

$$-3I_2 = V_1 \left(1 - \frac{5}{11}\right)$$

$$-\frac{1}{3} I_2 = V_1 \frac{6}{11}$$

$$-\frac{V_1}{I_2} = \frac{11}{2} = B$$