
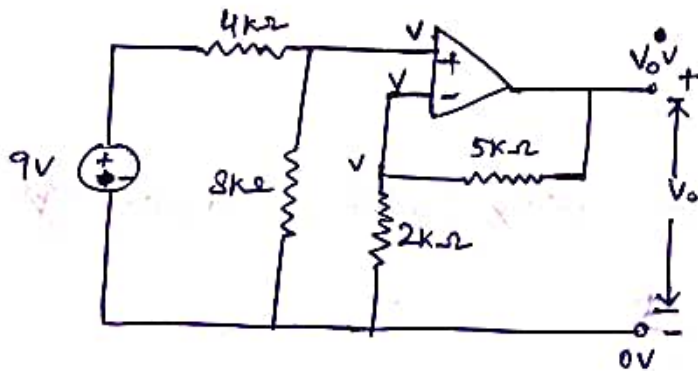


Electrical Science - IITake Away - 5

Q.1.

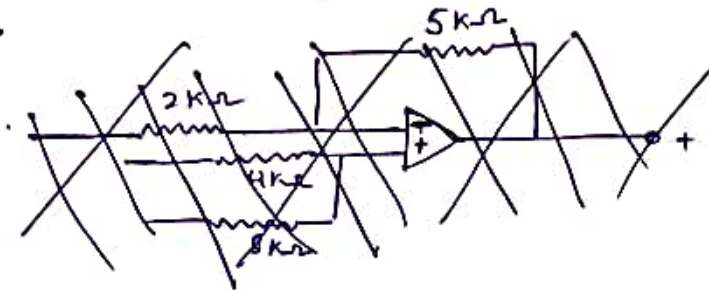

$$\frac{V-9}{4} + \frac{V-0}{8} = 0 \quad \text{--- (1)} \quad \rightarrow \quad \frac{V}{4} + \frac{V}{8} = \frac{9}{4}$$

$$\frac{V-V_o}{5} + \frac{V-0}{2} = 0 \quad \text{--- (2)} \quad \rightarrow \quad \frac{V}{5} + \frac{V}{2} - \frac{V_o}{5} = 0$$


$$\frac{3V}{8} = \frac{9}{4} \rightarrow V = 6$$

$$\frac{7V}{10} - \frac{V_o}{5} = 0$$

$$\frac{42}{10} - \frac{V_o}{5} = 0 \rightarrow$$

$$\frac{42}{10} = \frac{V_o}{5} = 21 \text{ V}$$

Q.2.

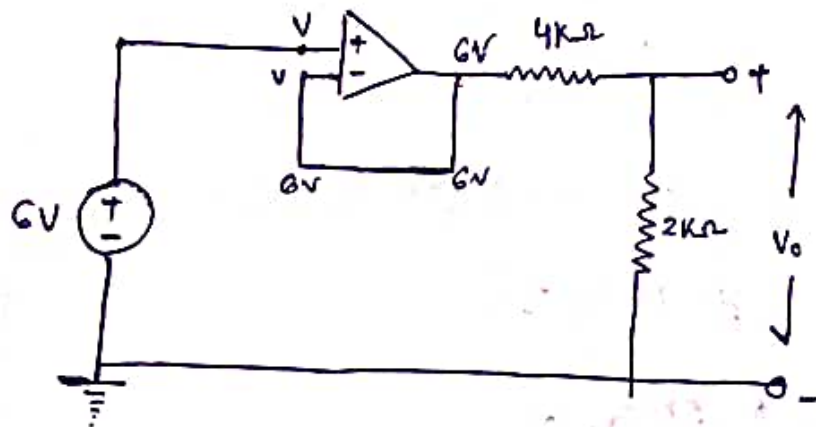

~~6V~~ ~~6V~~ ~~6V~~ $V = 6V$


$$G = 6i$$

$$i = 1mA$$

$$V_o = 2V$$

$$P_{4k\Omega} = i^2 R = 10^{-6} \times 4 \times 10^3 = 4mW$$

Q.3

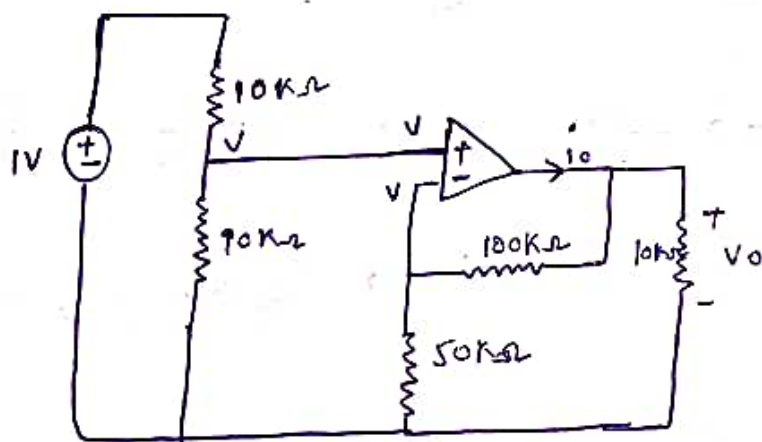

$$\frac{V-1}{10} + \frac{V-0}{90} = 0 \quad \text{--- (1)} \quad \rightarrow V = 0.9$$

$$\frac{V-V_o}{100} + \frac{V-0}{50} = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{0.9-V_o}{100} + \frac{0.9}{50} = 0$$

$$V_o = 2.7V$$

$$i_o = \frac{V_o - V}{100k\Omega} + \frac{V_o}{10k\Omega}$$

$$= \frac{1.8}{100} + \frac{2.7}{10}$$

$$= 0.288mA$$